



Электротехника и электроника

Модуль электротехника

Контрольная работа

Группа М32111


Вариант 244

Выполнил: Акберов Рустам Ханкишиевич

Дата сдачи: 23.03.2023

Контрольный срок сдачи: 23.03.2023

Количество баллов:

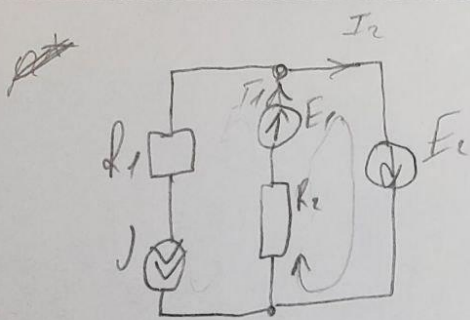

$$P_{act} = E \cdot I$$

N1

$$p^* = 0.3$$

$$p_{ut} = 1$$

$$p = p^* - p_{ut} = 2$$

$$q = 2$$

$$n = p - (q - 1) = 2 - (2 - 1) = 1$$

$$m_I = q - 1 = 1 \quad \left| \quad m = p_{ut} = 1 \right.$$

$$m_{II} = n = 1 \quad \left| \quad s = n + m = 1 + 1 = 2 \right.$$

$$3K I: I_1 - I_2 - J = 0$$

$$3K II: I_1 R_2 = E_2 + E_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} J I_1 - I_2 = J \\ I_1 R_2 = E_2 + E_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = J - I_2 \\ I_1 = \frac{E_2 + E_1}{R_2} = \frac{60}{15} = 4 [A] \end{array} \right. \quad I_2 = 4 - 2 = 2 [A]$$

$$P_{act} = 30 \cdot 2 = 60$$

$$R_n = r = \frac{U_{xx}}{I_{k3}} = \frac{170}{0.34} = 500 [\Omega]$$

$$I_n = \frac{U_{xx}}{r + R_n} = \frac{170}{1000} = 0.17 [A]$$

$$U_n = E - r \cdot I_n = 170 - 500 \cdot 0.17 = 85 [V]$$

$$r = 30 \quad P_{\text{max}} = 750 \quad R = 30 \quad r_1 = 6 \quad r_2 = 15$$

$$P_{\text{acr}} = \frac{I^2}{r} = \frac{E^2 \cdot r}{(R+r)^2} = 750$$

$$\frac{E^2 \cdot 30}{60^2} = 750$$

$$E = 300$$

$$I_r = \frac{Er}{R+r}$$

$$I_{r_1} = \frac{300 \cdot 30}{45} = 200$$

$$I_{r_2} = \frac{300 \cdot 30}{36} = 250$$

$$P_{\text{max}} = 750 = U \cdot I$$

$$U = 3,75$$

$$U = 3$$

$$[3 \text{ [B]}, 3,75 \text{ [B]}]$$

$$\underline{y} = \frac{1}{\underline{z}} \quad \underline{z} = \frac{1}{\underline{y}}$$

$$\underline{z} = \frac{1}{3-4i} = 0,12 + 0,16i$$

$$\text{Order: } 0,16$$

N5

$$u(t) = 100 \cdot \sin(100t + 20^\circ)$$

$$i(t) = 250 \cdot \sin(100t + \frac{11\pi}{18})$$

$$\underline{u} = 100(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ) =$$

$$= 100(0,94 + i 0,342) = 94 + 34,2i$$

$$\underline{i} = 250(\cos \frac{11\pi}{18} + i \sin \frac{11\pi}{18}) =$$

$$= 250(-0,342 + i 0,94) =$$

$$= -85,5 + 235i$$

$$S_n = \underline{u} \cdot \underline{i}^* = (94 + 34,2i) \cdot (-85,5 - 235i) =$$

$$= \boxed{-25014,1i}$$

второй способ

$$\underline{u} = 100 \cdot e^{20i}$$

$$\underline{i} = 250 \cdot e^{\frac{11\pi}{18}i}$$

$$\underline{i}^* = 250 \cdot e^{-\frac{11\pi}{18}i}$$

$$S_n = \underline{u} \cdot \underline{i}^* = 100 \cdot e^{20i} \cdot 250 \cdot e^{-\frac{11\pi}{18}i} =$$

$$= 25000 \cdot e^{-\frac{481}{18}i} = \boxed{-25000i}$$

N6

уверенности в т, что прав

1/8

N7

$$P = X_{L0} = X_{C0} = \omega_0 L = \frac{P}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_1 = 15 \text{ [OM]} \quad L = 25 \text{ [mH]} \\ C = 40 \text{ [mKp]}$$

$$P = 625$$

~~$$R_2 < 625$$~~

$$\begin{cases} R_1 < \sqrt{\frac{L}{C}} \\ R_2 < \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$$

$$\text{или} \quad \begin{cases} R_1 > \sqrt{\frac{L}{C}} \\ R_2 > \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15 < 625 \\ R_2 < 625 \end{cases}$$

~~$$\begin{cases} 15 < 625 \\ R_2 < 625 \end{cases}$$~~

$$\text{Order: } 0 < R_2 < 625 \text{ [OM]}$$

N8

6

$$I_L = \frac{E}{r+R} = \frac{75}{30} = \boxed{2,5} \text{ [A]}$$

N9

N10

$$T = \frac{L}{R} = \frac{90 \cdot 10^{-3}}{30} = \frac{90^3}{30 \cdot 10^3} = \boxed{0,003 \text{ C}}$$