

N5

$$u(t) = 100 \cdot \sin(100t + 20^\circ) \text{ [V]}$$

$$i(t) = 250 \cdot \sin(100t + \frac{11\pi}{18}) \text{ [mA]}$$

$$\underline{U}_m = 100 \cdot e^{20^\circ j} = 100 \cdot e^{\frac{\pi}{9} j}$$

$$\underline{I}_m = 250 \cdot e^{\frac{11\pi}{18} j}$$

$$\underline{S}_n = \frac{\underline{U}_m \cdot \underline{I}_m^*}{2} = \frac{100 \cdot 250 \cdot e^{(\frac{\pi}{9} - \frac{11\pi}{18}) j}}{2} =$$

$$= 12500 \cdot e^{-\frac{\pi}{18} j} = -12500 j \quad \text{Orber: } -12500j$$

N3

$$P_{\text{max}} = 750 \text{ [W]}$$

$$R_1 = 6 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$R = 30 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$R_2 = 15 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$r = 30 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$P_{\text{ver}} = I^2 \cdot r = \frac{E^2 \cdot r}{(R+r)^2} = 750 \text{ [W]}$$

$$\frac{E^2 \cdot 30}{(30+30)^2} = 750$$

$$E = 300 \text{ [V]}$$

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I_1 = \frac{300}{45} = 6,667 \quad I_2 = \frac{300}{36} = 8,333$$

$$U_1 = \frac{750}{6,667} = 112,494 \text{ [V]} \quad U_2 = \frac{750}{8,333} = 90,004 \text{ [V]}$$

Orbet $\begin{bmatrix} -112,494 & -90,004 \end{bmatrix} [B]$
 $\begin{bmatrix} 90,004 & 112,494 \end{bmatrix} [B]$

$$y = 3 - j4 \text{ [kCm]} = \frac{3 - j4}{1000} \text{ [Cm]}$$

$$z = \frac{1}{y} = \frac{1000}{3 - j4} = 120 + j160 \text{ [Vm]}$$

Orbet: 160 [Vm]

$$\rho = X_{L0} = X_{C0} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_1 = 15 \text{ [Ohm]} \quad L = 25 \text{ [mH]} \quad C = 40 \text{ [nF]}$$

$$\rho = \pm 25$$

$$\begin{cases} R_1 < \rho \\ R_2 < \rho \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 > \rho \\ R_2 > \rho \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15 < \sqrt{\frac{25 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}}} \\ R_2 < \sqrt{\frac{25 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}}} \end{cases}$$


$$\begin{cases} 15 > \sqrt{\frac{25 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}}} \\ R_2 > \sqrt{\frac{25 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}}} \end{cases}$$

$$0 < R_2 < 25 \text{ [Ohm]}$$

$$R_2 = \emptyset$$

Orbet: $0 \leq R_2 < 25 \text{ [Ohm]}$

N 10

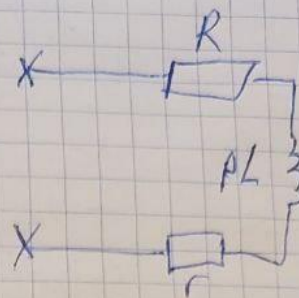

$$\underline{Z} = R + j\omega L + r$$

$$R + j\omega L + r = 0$$

$$\rho = -\frac{R+r}{L} = -\frac{20+10}{90 \cdot 10^{-3}} = -333,33 \frac{1}{s}$$

$$T = 3T = 3 \cdot \left| \frac{1}{\rho} \right| = 3 \cdot \left| -\frac{3}{1000} \right| = 3 \cdot \frac{3}{1000} = 0,009 \text{ ms}$$

0,009 ms