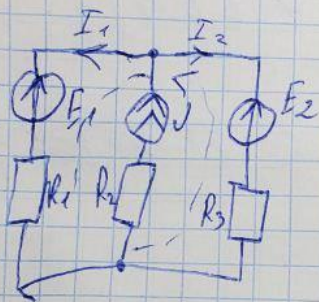


Аносов М32111



1

$$p^* = 3$$

$$p_{\text{out}} = 1$$

$$p = p^* - p_{\text{out}} = 3 - 1 = 2$$

$$q = 2$$

$$n = p - (q - 1) = 2 - (2 - 1) = 1$$

$$m_I = q - 1 = 1$$

$$m_{II} = n = 1$$

$$\begin{cases} 3 \text{ k.II: } J - I_1 - I_2 = 0 \Rightarrow J = I_1 + I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 \text{ k.I: } R_1 I_1 - R_3 I_2 = E_1 - E_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 = I_1 + I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 60(I_1 - I_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 4 - I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - 2I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 2 \text{ [A]} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2 = 2 \text{ [A]} \end{cases}$$

$$P = \cancel{R_3 I_3^2} = R_3 I_3^2$$

$$P = 60 \cdot 4 = 240 \text{ [BT]}$$

$$P_{max} = 28 \text{ [BT]} \quad \sqrt{3} \quad r = 7 \text{ [Om]}$$

$$R = 7 \text{ [Om]}$$

$$P_n = R \cdot I_n^2 = \frac{E^2 \cdot r}{(R+r)^2} \quad \text{H} \cdot R \cdot \frac{P}{I}$$

$$P_{act} = I^2 \cdot r = \frac{E^2 \cdot r}{(R+r)^2} = 28 \text{ [BT]}$$

$$\frac{E^2 \cdot r}{42} = 28$$

$$E = 28 \text{ [B]}$$

$$I = \frac{E}{r+R} = \frac{28}{14} = 2 \text{ [A]}$$

$$U = \frac{P}{I} = \frac{28}{2} = 14 \text{ [B]}$$

$$P_1 = 28 \cdot 0,75 = 21 \text{ [BT]}$$

$$U_1 = \frac{P_1}{I} = \frac{21}{2} = 10,5 \text{ [B]}$$

$$\text{Orbet: } 10,5 \text{ [B]}$$

$\sqrt{5}$

$$i(t) = 4,5 \cdot \sin(100t + 20^\circ) \text{ [A]}$$

$$R = 5 \text{ [}\Omega\text{]} \quad L = 50 \text{ [mH]} \quad C = 1000 \text{ [}\mu\text{F]} \\ \text{''} \quad \text{''} \quad \text{''} \\ 0,5 \text{ [H]} \quad 10^{-3} \text{ [F]}$$

$$\underline{I}_m = 4,5 \cdot e^{20^\circ j} = 4,5 \cdot (\cos 20^\circ + j \sin 20^\circ) = \\ = 4,5 \cdot (0,94 + j0,342) = 4,23 + j1,539 \text{ [A]}$$

$$\underline{Z}_R = R = 5 = 5 \cdot e^{0^\circ j} \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$\underline{Z}_L = X_L \cdot j = \omega \cdot L \cdot j = 100 \cdot 0,5 \cdot j = 50j = 50 \cdot e^{90^\circ j} \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$\underline{Z}_C = -X_C \cdot j = -\left(\frac{1}{\omega C}\right) \cdot j = -\frac{1000}{100} \cdot j = -10j = 10 \cdot e^{-90^\circ j} \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$30: \underline{I}_m = \frac{\underline{U}_{mR}}{\underline{Z}_R} \quad \underline{U}_{mR} = \underline{I}_m \cdot \underline{Z}_R = 21,15 + j7,695 \text{ [V]}$$

$$\underline{U}_{mL} = \underline{I}_m \cdot \underline{Z}_L = -76,95 + j211,5 \text{ [V]}$$

$$\underline{U}_{mC} = \underline{I}_m \cdot \underline{Z}_C = 15,39 - j42,3 \text{ [V]}$$

$$\underline{S}_R = \frac{\underline{U}_{mR} \cdot \underline{I}_m^*}{2} + \frac{\underline{U}_{mL} \cdot \underline{I}_m^*}{2} + \frac{\underline{U}_{mC} \cdot \underline{I}_m^*}{2} = \\ = \frac{(21,15 + j7,695)}{2} + \frac{-76,95 + j211,5}{2} + \frac{15,39 - j42,3}{2}$$

$$+ \frac{15,39 - 42,3j}{2} \cdot (4,23 - 1,539j) =$$

$$= 50,654 + 405,228j$$

Ответ: $50,654 + 405,228j$

✓6
увеличить в 6 раз
✓8

в точку c

$$I_1 = \frac{E}{R+r} = \frac{-90}{30} = -3 \text{ [A]}$$

$$U_c = 0 \text{ [В]}$$